

2.2.4 Demultiplexador

O inverso de um multiplexador (MUX) é um demultiplexador (DEMUX). Neste circuito combinacional o sinal presente em sua única linha de entrada é comutado para uma de suas 2^s saídas, de acordo com as linhas de controle (variáveis de seleção). Se o valor binário nas linhas de controle for x , a saída x é selecionada.

Conforme ilustra a Figura 2.23, o MUX e o DEMUX selecionam o caminho dos dados. Uma determinada saída do demultiplexador corresponderá a uma determinada entrada do multiplexador.

 


Figura 2.23 - Bloco diagrama de um multiplexador 4x1 conectado a um demultiplexador 1x4.

No multiplexador define-se apenas qual entrada passará seu valor lógico a sua única saída. Um multiplexador pode ser usado para selecionar uma de n fontes de dados que deve ser transmitida através de um único fio. Na outra ponta, um demultiplexador pode ser usado para selecionar de um único fio para um de n destinos. A função de um demultiplexador é o inverso de um multiplexador, e vice versa.

Um demultiplexador de $1 \times n$ saídas possui uma única entrada de dados e s entradas de seleção para selecionar uma das ($n = 2^s$) saídas de dados (Figura 2.24).

 


Figura 2.24 - Bloco diagrama e tabela verdade de um demultiplexador 1x4.

O demultiplexador 1×4 (Figura 2.24 e Figura 2.25) é também chamado decodificador, contudo nesta configuração o circuito possui a função de um distribuidor de dados e pode ser visto como um dispositivo similar a uma chave rotativa unidirecional.

 


Figura 2.25 - Circuito do demultiplexador 1x4 em nível de portas lógicas.

Uma possível descrição do demultiplexador 1x4 para implementar o circuito da Figura 2.25 é desenvolvida com as declarações WHEN/ELSE. Na sequência é apresentado código VHDL correspondente, transcrito como segue:

```

-----
-- Circuito: demultiplexador 1x4:(demux1_1x4.vhd)
--          s  Selecao da entrada
--          i  Entrada
--          y  Saídas, y(3:0)
-- Utilizacao das declarações de (WHEN/ELSE)
-----

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

-----
ENTITY demux1x4 IS
    PORT ( s    : IN STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNT0 0);
          i    : IN STD_LOGIC;
          y    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNT0 0));
END demux1x4;

-----
ARCHITECTURE demux1_1x4 OF demux1x4 IS
    BEGIN
        y <=  "0001" WHEN s ="00" And i = '1' ELSE
              "0010" WHEN s ="01" And i = '1' ELSE
              "0100" WHEN s ="10" And i = '1' ELSE
              "1000" WHEN s ="11" And i = '1' ELSE
              "0000";
    END demux1_1x4;

```

A descrição do *testbench* (testbench6a) para validação do demultiplexador 1x4 é desenvolvida a partir do exemplo anterior, para validação multiplexador 4x1 (testbench6). No código VHDL foi acrescentado o componente demultiplexador (demux1x4) que é interconectado à saída do multiplexador que servira de estímulo na sequência selecionada pelo sinal seletor (tb_sel). O sinal seletor gerado pelo processo estímulo do *testbench* é conectado simultaneamente às entradas (sel) do multiplexador (mux4x1) e (s) do demultiplexador (demux1x4) conforme código VHDL transcrito como segue:

```

-- *****
-- Testbench para simulação Funcional dos
-- Circuito: multiplexador 4x1:(mux1_4x1.vhd)
--          sel (1:0) Selecao da entrada
--          a Entrada, sel = 00
--          b Entrada, sel = 01
--          c Entrada, sel = 10
--          d Entrada, sel = 11
--          y Saída (WHEN/ELSE)
-- Circuito: demultiplexador 1x4:(demux1_1x4.vhd)
--          s  Selecao da entrada
--          i  Entrada
--          y  Saídas, y(3:0)
-- Utilizacao das declarações de (WHEN/ELSE)
-- *****
ENTITY testbench6a IS END;

-----
-- Testbench para mux1_4x1.vhd
-- Validação sincrona (clk1 e clk2)
-----

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_signed.all;
USE std.textio.ALL;

ARCHITECTURE tb_mux1_4x1 OF testbench6a IS
    -----
    -- Declaração do componente mux2x1

```

```

-----
component mux4x1
  PORT ( sel      : IN STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);
        a, b, c, d : IN STD_LOGIC;
        y         : OUT STD_LOGIC);
end component;

component demux1x4
  PORT ( s      : IN STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);
        i      : IN STD_LOGIC;
        y      : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
end component;

constant T: time := 5 ns;      -- periodo para o clk_1
signal clk_1, clk_2           : std_logic;
signal tb_c, tb_d, tb_yi      : std_logic;
signal tb_sel                 : STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);

Begin

mux1: mux4x1 PORT MAP ( sel => tb_sel, a => clk_1, b => clk_2,
                      c => tb_c, d => tb_d, y => tb_yi);

demux1: demux1x4  PORT MAP ( s => tb_sel, i => tb_yi, y => open);

clk1: process  -- clk_1 Generator
begin
  clk_1 <= '0', '1' after T/2, '0' after T;
  wait for T;
end process;

estimulo: PROCESS
begin
  tb_sel <= "00"; clk_2 <= '0';
  tb_c <= '0'; tb_d <= '1';
  wait for 11 ns; tb_sel <= tb_sel + '1';
  loop
    clk_2 <= '1';
    WAIT FOR 2 ns;
    clk_2 <= '0';
    WAIT FOR 8 ns;      -- clock.
    tb_sel <= tb_sel + '1';
    if tb_sel = "01" then tb_c <= '1'; end if;
    if tb_sel = "10" then tb_d <= '0'; end if;
  end loop;
end PROCESS estimulo;
end tb_mux1_4x1;

```

Os resultados obtidos na saída do demultiplexador (demux1x4) devem ser evidentemente idênticos aos da entrada do multiplexador (mux4x1) anteriormente descrito. A Figura 2.26 ilustra os dois sinais de relógio (clk_1, clk_2) gerados para estímulos das entradas (a, b), os sinais (tb_c, tb_d) de estímulo das entradas (c, d) do MUX. O sinal (tb_yi) utilizado para interconectar a saída y do MUX na entrada i do DEMUX, também estão apresentados, bem como o sinal s que comuta os sinais de entrada do MUX e simultaneamente os de saída do DEMUX.

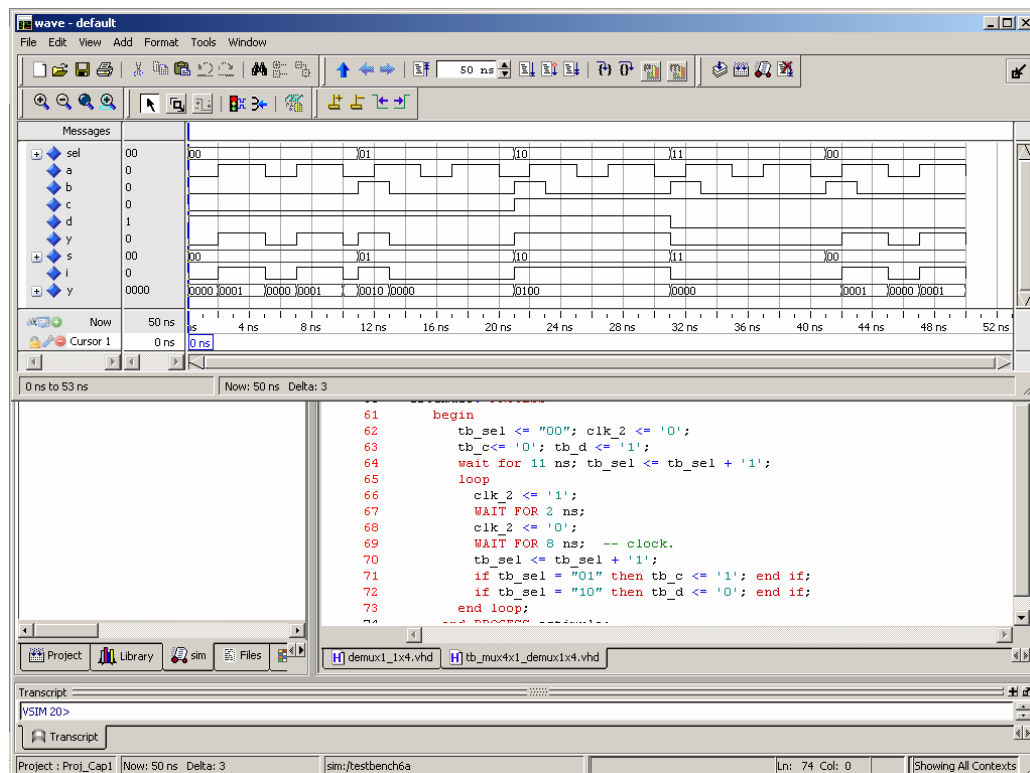


Figura 2.26 - Resultados da simulação do multiplexador 4x1 conectado ao demultiplexador 1x4.

Na Figura 2.27 apresenta-se um detalhamento da simulação do multiplexador 4x1 conectado ao demultiplexador 1x4. As entradas *sel* (do MUX) e *s* (do DEMUX) recebem os mesmos estímulos, para que haja um sincronismo das entradas com as saídas, isto é, *i0* seja reproduzido em *y0*, *i1* seja reproduzido em *y1*, e assim sucessivamente (Figura 2.26). Para que fosse possível utilizar descrições anteriores adotou-se *a*, *b*, *c* e *d* como entradas do MUX (correspondentes à *y0*, *y1*, *y2* e *y3* respectivamente). As saídas do DEMUX permanecem conforme as definidas em sua *entity* que são *y0*, *y1*, *y2* e *y3*. À medida que *sel* é incrementada, e conseqüentemente *s*, a cada 11 ns (*wait for 11 ns; tb_sel <= tb_sel + '1';*) uma das quatro entradas do MUX é selecionada e a mesma é reproduzida na saída correspondente do DEMUX.

 


Figura 2.27 - Detalhamento um ciclo de seleção completo MUX/DEMUX.

Observa-se que nesta mesma Figura a saída *y* do DEMUX está expandida detalhando cada uma das saídas (*y(3)*, *y(2)*, *y(1)* e *y(0)*). Com este detalhamento foi possível observar que em 31 ns (Figura 2.28) há um *glitch*. Para expandir um sinal composto de *n* bits (vetor) basta utilizar o botão esquerdo do mouse apontando no ícone "+" ao lado do sinal.

 


Figura 2.28 - *Glitch* observado na saída $y(3)$ a partir da expansão do vetor de saída y na tela de simulação.

Os conteúdos abordados até aqui permitem uma boa noção do que define as bases do VHDL. Pode-se agora concentrar os projetos no código em si. O código VHDL pode ser combinacional (paralelo) ou seqüencial (concorrente). A classe combinacional está sendo estudada em detalhes neste volume (Volume 1), enquanto que a seqüencial será vista mais profundamente na continuação desta obra (Volume 2).

Esta divisão é muito importante para permitir uma melhor compreensão das declarações que estão destinadas a cada classe de código, bem como as consequências de usar-se uma ou outra. Uma comparação da classe combinacional versus seqüencial já está sendo gradativamente introduzida nesta Seção para demonstrar as fundamentais diferenças entre lógica combinacional e lógica seqüencial em nível de descrição de hardware.

O tipo especial de declaração, denominada IF, já vem sendo utilizada nas descrições de *testbenches*. Esta é empregada para especificar condições (sinais de estímulo) desejadas para desenvolver a seqüência dos testes necessários para a validação funcional dos componentes sob teste.

Para concluir esta Seção, discutem-se alguns códigos concorrentes, ou seja, estudam-se as declarações que só podem ser utilizadas fora de PROCESS, FUNCTION, ou PROCEDURES. Elas são as declarações da classe combinacional WHEN e GENERATE. Além destas, outras atribuições que utilizam apenas operadores (lógica, aritmética, etc.) podem naturalmente ser empregadas para criar circuitos combinacionais.